

Ψηφιακά Συστήματα VHDL (TestBench)

Επ. Καθηγητής Κων/νος Σιώζιος




Τμήμα Φυσικής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Overview

- Η VHDL εκτός από την χρήση της για την δημιουργία συνθέσιμων κυκλωμάτων χρησιμοποιείται και ως **test language**
- Απαιτείται **εξονυχιστική** επαλήθευση της λειτουργίας των συστημάτων που σχεδιάζονται
- Για την εξομοίωση των κυκλωμάτων πρέπει να παραχθεί έναν ακόμα **entity** και **architecture**.
- Το επιπρόσθετο design που θα παραχθεί για την επαλήθευση του τελικού συστήματος ονομάζεται **testbench**.
- Τα **testbenches** δεν είναι συνθέσιμα

Testbench

 - Χρησιμοποιούνται για την επιβεβαίωση της σωστής λειτουργίας του κυκλώματος που έχουμε σχεδιάσει
- Οι κύριες λειτουργίες είναι οι εξής:
 - Παραγωγή σημάτων εισόδου/διέγερσης (stimulus)
 - Εφαρμογή των παραγόμενων σημάτων εισόδου στο σύστημα που βρίσκεται υπό εξομοίωση (**Design Under Test**)
 - Συλλογή των εξόδων από το DUT και σύγκριση με αναμενόμενες τιμές



Testbench

➤ Το testbench αποτελείται από:

✓ **Entity**

- Δεν έχει θύρες εισόδου και εξόδου

➤ **Architecture**

- ✓ Ορισμός των σημάτων εισόδου (stimulus), εξόδου και των ενδιάμεσων σημάτων και του DUT
- ✓ Δημιουργία των σημάτων εισόδου/εξόδου
- ✓ Δημιουργία του σήματος ρολογιού αν απαιτείται
- ✓ Σύνδεση όλων των σημάτων με το DUT
- ✓ Σύγκριση της εξόδου και επιβεβαίωση ορθής λειτουργίας

Clock Generation

Απαιτείται η παραγωγή του σήματος ρολογιού εάν το κύκλωμα που βρίσκεται υπό εξομοίωση χρησιμοποιεί ακολουθιακά στοιχεία

1^{ος} Τρόπος

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity test_bench is
end test_bench;

architecture Behavioral of test_bench is

    constant ClockPeriod : TIME := 50 ns;
    signal clock : std_logic := '0';

begin

    Clock_Generate: process
    begin
        clock <= not clock after ClockPeriod/2;
    end process;

end Behavioral;
```

2^{ος} Τρόπος

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity test_bench is
end test_bench;

architecture Behavioral of test_bench is

    constant ClockPeriod : TIME := 50 ns;
    signal clock : std_logic := '0';

begin


    Clock_Generate: process
    begin
        wait for ClockPeriod/2;
        clock <= '1';
        wait for ClockPeriod/2;
        clock <= '0';
    end process;

end Behavioral;
```

Παραγωγή Διεγέρσεων Εισόδου

- Απαιτείται η δημιουργία των σημάτων εισόδου και η εφαρμογή τους στο DUT.
- Τα σήματα εισόδου εφαρμόζονται στο DUT με τη χρήση concurrent κώδικα.
- Οι συνηθέστεροι τρόποι εφαρμογής εισόδων είναι 2:
 - ✓ VHDL-Absolute Time
 - ✓ VHDL-Relative Time
- **Absolute Time:** Όλα τα σήματα εισόδου εφαρμόζονται με σημείο αναφοράς τον χρόνο εξομοίωσης 0.
- **Relative Time:** Εφαρμόζονται οι αρχικές τιμές των σημάτων στο DUT και στην συνέχεια με την αλλαγή κάποιων σημάτων ελέγχου αλλάζουν και οι είσοδοι.

 Δυναμικός κωδικοποιητής προτεραιότητας 4 σε 2



- ❑ Κάθε είσοδος αντιστοιχεί σε έναν αριθμό: (a-3, b-2, c-1, d-0). Όταν μόνο μία είσοδος είναι ενεργή, ο αντίστοιχος αριθμός εμφανίζεται στην έξοδο encode.
- ❑ Αν περισσότερες από μια εισόδους είναι ενεργές, στην έξοδο εμφανίζεται ο μεγαλύτερος αριθμός (κωδικοποίηση κατά προτεραιότητα). Σε αυτές τις περιπτώσεις η έξοδος exists είναι στο λογικό 1.
- ❑ Αν δεν υπάρχουν ενεργές εισόδους, τότε η έξοδος encode τίθεται σε κατάσταση απομόνωσης ενώ η έξοδος exists είναι 0.

Δυαδικός κωδικοποιητής προτεραιότητας 4 σε 2

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity binary_encoder is
    port (
        a: in std logic;
        b: in std logic;
        c: in std logic;
        d: in std logic;
        exists: inout std logic;
        encode: out std logic vector (1 downto 0));
end binary_encoder;

architecture binary_encoder of binary_encoder is
begin
    encode(1) <= a or b when exists='1' else 'Z';
    encode(0) <= a or ((not b) and c) when exists='1'
        else 'Z';
    exists <= a or b or c or d;
end binary_encoder;
```


Δυναμικός κωδικοποιητής προτεραιότητας 4 σε 2

1^{ος} τρόπος

Είναι ο απλούστερος τρόπος.


Αποτελούνται από εντολές ανάθεσης που καθορίζουν τις τιμές των σημάτων εισόδου.

Δυναμικός κωδικοποιητής προτεραιότητας 4 σε 2

```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity binary_encoder_tb is
5  end binary_encoder_tb;
6
7  architecture TB_ARCHITECTURE of binary_encoder_tb is
8
9      component binary_encoder
10     port(
11         a : in std_logic;
12         b : in std_logic;
13         c : in std_logic;
14         d : in std_logic;
15         exists : inout std_logic;
16         encode : out std_logic_vector(1 downto 0));
17     end component;
18
19     signal a : std_logic := '0';
20     signal b : std_logic := '0';
21     signal c : std_logic := '0';
22     signal d : std_logic := '0';
23     signal exists : std_logic;
24     signal encode : std_logic_vector(1 downto 0);
25
26     begin
27         UUT : binary_encoder
28             port map
29             (a => a,
30              b => b,
31              c => c,
32              d => d,
33              exists => exists,
34              encode => encode );
35
36         a <= not a after 25 ns;
37         b <= not b after 50 ns;
38         c <= not c after 100 ns;
39         d <= not d after 200 ns;
40     end TB_ARCHITECTURE;
41
42     configuration TESTBENCH_FOR_binary_encoder of binary_encoder_tb is
43     for TB_ARCHITECTURE
44         for UUT : binary_encoder
45             use entity work.binary_encoder (binary_encoder);
46         end for;
47     end for;
48 end TESTBENCH_FOR_binary_encoder;
49
```


Δυναμικός κωδικοποιητής προτεραιότητας 4 σε 2

```
1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3
4 entity binary_encoder_tb is
5 end binary_encoder_tb;
6
7 architecture TB_ARCHITECTURE of binary_encoder_tb is
8
9     component binary_encoder
10     port(
11         a : in std_logic;
12         b : in std_logic;
13         c : in std_logic;
14         d : in std_logic;
15         exists : inout std_logic;
16         encode : out std_logic_vector(1 downto 0));
17     end component;
18
19     signal a : std_logic:='0';
20     signal b : std_logic:='0';
21     signal c : std_logic:='0';
22     signal d : std_logic:='0';
23     signal exists : std_logic;
24     signal encode : std_logic_vector(1 downto 0);
```


 


Δυναμικός κωδικοποιητής προτεραιότητας 4 σε 2

```
26 begin
27     UUT : binary_encoder
28     port map
29     (a => a,
30      b => b,
31      c => c,
32      d => d,
33      exists => exists,
34      encode => encode );
35
36     a<=not a after 25 ns;
37     b<=not b after 50 ns;
38     c<=not c after 100 ns;
39     d<=not d after 200 ns;
40 end TB_ARCHITECTURE;
41
42 configuration TESTBENCH_FOR_binary_encoder of binary_encoder_tb is
43     for TB_ARCHITECTURE
44         for UUT : binary_encoder
45             use entity work.binary_encoder (binary_encoder) ;
46         end for;
47     end for;
48 end TESTBENCH_FOR_binary_encoder;
```


 


  Δυναμικός κωδικοποιητής προτεραιότητας 4 σε 2





a	b	c	d	enc(0)	enc(1)	exist
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	-	0	1	1
0	1	-	-	1	0	1
1	-	-	-	1	1	1

  Δυναδικός κωδικοποιητής προτεραιότητας 4 σε 2





a	b	c	d	enc(0)	enc(1)	exist
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	-	0	1	1
0	1	-	-	1	0	1
1	-	-	-	1	1	1

  Δυναμικός κωδικοποιητής προτεραιότητας 4 σε 2



a	b	c	d	enc(0)	enc(1)	exist
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	-	0	1	1
0	1	-	-	1	0	1
1	-	-	-	1	1	1

  Δυαδικός κωδικοποιητής προτεραιότητας 4 σε 2



a	b	c	d	enc(0)	enc(1)	exist
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	-	0	1	1
0	1	-	-	1	0	1
1	-	-	-	1	1	1

Δυναμικός κωδικοποιητής προτεραιότητας 4 σε 2

2^{ος} τρόπος

Βασίζεται στις συναρτήσεις χειρισμού αρχείων.

Υπάρχει ένας βρόχος που διαβάζει συνεχώς εισόδους, τις αναθέτει στα σήματα εισόδου της μονάδας UUT και αποθηκεύει ή συγκρίνει τις τιμές των εξόδων που προκύπτουν.

Δυναμικός κωδικοποιητής προτεραιότητας 4 σε 2

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use STD.TEXTIO.all;
-- Add your library and packages declaration here ...

entity binary_encoder_tb is
end binary_encoder_tb;

architecture TB_ARCHITECTURE of binary_encoder_tb is
    file IN_VECTORS: TEXT open READ_MODE is "inputs.txt";
    file OUT_VECTORS: TEXT open WRITE_MODE is "outputs.txt";
    -- Component declaration of the tested unit
    component binary_encoder
    port(
        a : in std_logic;
        b : in std_logic;
        c : in std_logic;
        d : in std_logic;
        exists : inout std_logic;
        encode : out std_logic_vector(1 downto 0) );
    end component;

    -- Stimulus signals
    -- signals mapped to the I/O ports of tested entity
    signal a : std_logic;
    signal b : std_logic;
    signal c : std_logic;
    signal d : std_logic;
    -- Observed signals
    -- signals mapped to the output ports of tested entity
    signal exists : std_logic;
    signal encode : std_logic_vector(1 downto 0);
    -- Add your code here ...

begin
    -- Unit Under Test port map
    UUT : binary_encoder
        port map
            (a => a,
             b => b,
             c => c,
             d => d,
             exists => exists,
             encode => encode );
    -- Add your stimulus here ...

    -- Add your stimulus here ...
process
    variable IN_BUF: LINE;
    variable OUT_BUF: LINE;
    variable a_var,b_var,c_var,d_var : bit;
begin
    while not ENDFILE(IN_VECTORS) loop
        READLINE(IN_VECTORS,IN_BUF);
        READ(IN_BUF,a_var);
        READ(IN_BUF,b_var);
        READ(IN_BUF,c_var);
        READ(IN_BUF,d_var);
        a<=to_stdlogic(a_var);
        b<=to_stdlogic(b_var);
        c<=to_stdlogic(c_var);
        d<=to_stdlogic(d_var);
        wait for 5 ns;
        WRITE(OUT_BUF,STRING'("Exists= "));
        WRITE(OUT_BUF,to_bit(exists));
        WRITE(OUT_BUF,STRING'(", Encode= "));
        WRITE(OUT_BUF,to_bitvector(encode));
        WRITELINE(OUT_VECTORS,OUT_BUF);
    end loop;
    wait;
end process;
end TB_ARCHITECTURE;

configuration TESTBENCH_FOR_binary_encoder of binary_encoder_tb is
    for TB_ARCHITECTURE
        for UUT : binary_encoder
            use entity work.binary_encoder(binary_encoder);
        end for;
    end for;
end TESTBENCH_FOR_binary_encoder;
```



Δυναμικός κωδικοποιητής προτεραιότητας 4 σε 2

inputs.txt

outputs.txt

0000	→	Exists= 0, Encode= 00
0001	→	Exists= 1, Encode= 00
0010	→	Exists= 1, Encode= 01
0011	→	Exists= 1, Encode= 01
0100	→	Exists= 1, Encode= 10
0101	→	Exists= 1, Encode= 10
0110	→	Exists= 1, Encode= 10
0111	→	Exists= 1, Encode= 10
1000	→	Exists= 1, Encode= 11
1001	→	Exists= 1, Encode= 11
1010	→	Exists= 1, Encode= 11
1011	→	Exists= 1, Encode= 11
1100	→	Exists= 1, Encode= 11
1101	→	Exists= 1, Encode= 11
1110	→	Exists= 1, Encode= 11
1111	→	Exists= 1, Encode= 11

  Δυναδικός κωδικοποιητής προτεραιότητας 4 σε 2



a	b	c	d	enc(0)	enc(1)	exist
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	-	0	1	1
0	1	-	-	1	0	1
1	-	-	-	1	1	1

Δυναμικός κωδικοποιητής προτεραιότητας 4 σε 2

3^{ος} τρόπος

Περιγράφουμε αλγοριθμικά την λειτουργία του κυκλώματος UUT και συγκρίνονται τα αποτελέσματα.

Τυχόν ασυμφωνίες ελέγχονται και αναφέρονται με την εντολή **assert**.

Δυναμικός κωδικοποιητής προτεραιότητας 4 σε 2

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
-- Add your library and packages declaration here ...

entity binary_encoder_tb is
end binary_encoder_tb;

architecture TB_ARCHITECTURE of binary_encoder_tb is
-- Component declaration of the tested unit
    component binary_encoder
    port(
        a, b, c, d : in std_logic;
        exists : inout std_logic;
        encode : out std_logic_vector(1 downto 0) );
    end component;

-- Stimulus signals - signals mapped to the input and inout ports of tested entity
    signal a, b, c, d : std_logic;
-- Observed signals -signals mapped to the output ports of tested entity
    signal exists : std_logic;
    signal encode : std_logic_vector(1 downto 0);
-- Add your code here ...

begin
-- Unit Under Test port map
    UUT : binary_encoder
        port map
            (a => a,
             b => b,
             c => c,
             d => d,
             exists => exists,
             encode => encode );
-- Add your stimulus here ...

process
function exists_behavior (a,b,c,d: std_logic)
return std_logic is
begin
    if (a='1') or (b='1') or (c='1') or (d='1') then
        return '1';
    else
        return '0';
    end if;
end exists_behavior;
```

continue...



Δυναδικός κωδικοποιητής προτεραιότητας 4 σε 2

```
function encode_behavior (a,b,c,d: std_logic)
    return std_logic_vector is
begin
    if (a='1') then
        return "11";
    elsif (b='1') then
        return "10";
    elsif (c='1') then
        return "01";
    else
        return "00";
    end if;
end encode_behavior;

begin
    for a1 in std_logic('0') to std_logic('1') loop
        for b1 in std_logic('0') to std_logic('1') loop
            for c1 in std_logic('0') to std_logic('1') loop
                for d1 in std_logic('0') to std_logic('1') loop
                    a<=a1;
                    b<=b1;
                    c<=c1;
                    d<=d1;
                    wait for 5 ns;
                    assert(exists=exists_behavior(a,b,c,d))
                    report "Error on signal exists!";
                    assert(encode=encode_behavior(a,b,c,d))
                    report "Error on signal encode!";
                end loop;
            end loop;
        end loop;
    end loop;
    wait;
end process;
end TB_ARCHITECTURE;

configuration TESTBENCH_FOR_binary_encoder of binary_encoder_tb is
    for TB_ARCHITECTURE
        for UUT : binary_encoder
            use entity work.binary_encoder (binary_encoder);
        end for;
    end for;
end TESTBENCH_FOR_binary_encoder;
```

 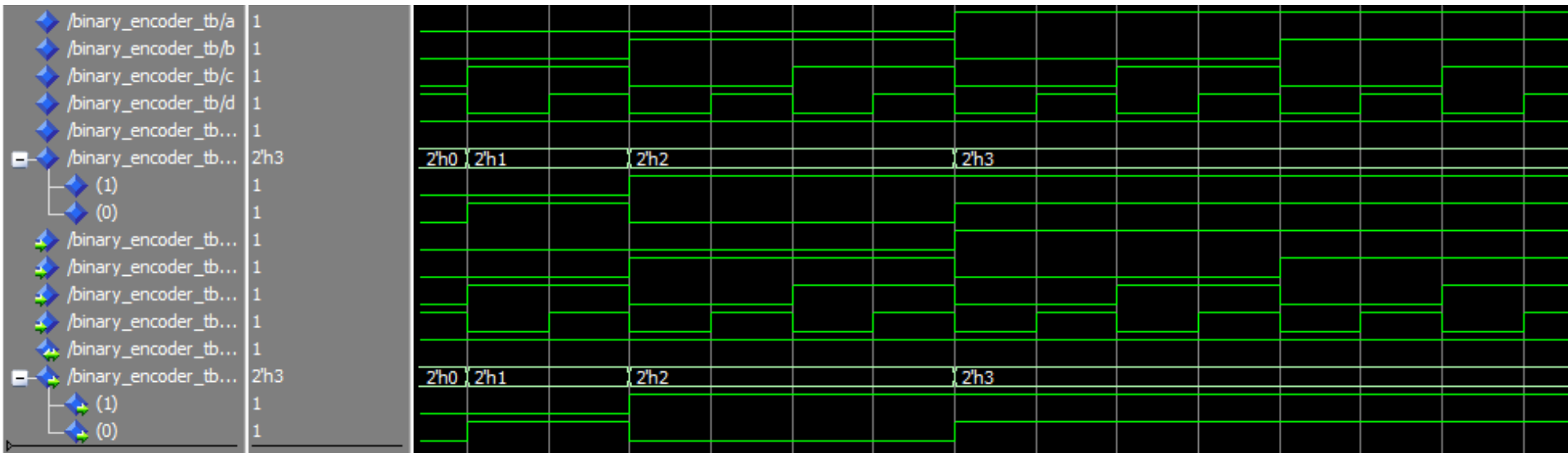Δυναδικός κωδικοποιητής προτεραιότητας 4 σε 2



a	b	c	d	enc(0)	enc(1)	exist
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	-	0	1	1
0	1	-	-	1	0	1
1	-	-	-	1	1	1